

LAB REPORT 2


Pertemuan 1. Motor DC – Driver Motor

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 20/462072/PA/20044
Tanggal : 06 September 2021
Asisten : Rizki Fajar Kurniawan


I. Transistor dan Motor DC

No	Tegangan (V)	Arus (A)	Arah
1.	10,6	0,04	kanan
2.	9,54	0,08	kanan
3.	8,63	0,11	kanan
4.	7,96	0,13	kanan
5.	7,34	0,14	kanan
6.	6,52	0,17	kanan
7.	5,96	0,20	kanan
8.	5,61	0,21	kanan
9.	5,30	0,22	kanan
10.	5,02	0,23	kanan

Grafik Tegangan (V) vs Arus (A)

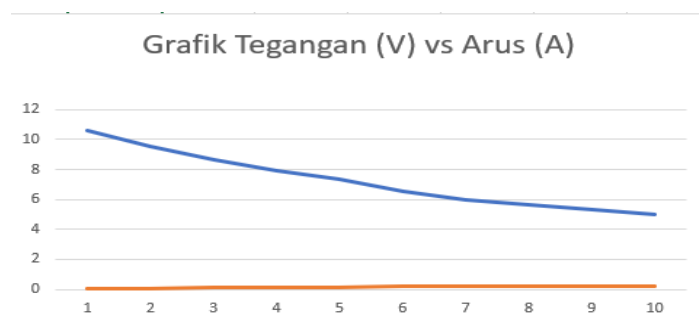

Skematik

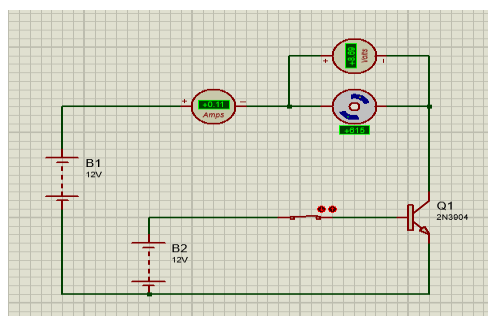

Bentuk sinyal saat motor dinyalakan

II. Arah Gerak Motor

No	L0	L1	Arah
1.	0	0	
2.	0	1	
3.	1	0	
4.	1	1	

No	Tegangan (V)	Arus (A)	Arah
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Skematik

III. Merangkai IC Driver Motor

No	E1	I1	I2	O1	O2	Arah
1.	0	0	0			
2.	0	0	1			

No	E1	I1	I2	O1	O2	Arah
3.	0	1	0			
4.	0	1	1			
5.	1	0	0			
6.	1	0	1			
7.	1	1	0			
8.	1	1	1			

No	Tegangan (V)	Arus (A)	Arah
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

Bentuk Sinyal saat Motor dinyalakan

Bentuk sinyal saat diberi hambatan

IV. Tugas

No	E1	I1	I2	O1	O2	Arah
1.	0	0	0			

No	E1	I1	I2	O1	O2	Arah
2.	0	0	1			
3.	0	1	0			
4.	0	1	1			
5.	1	0	0			
6.	1	0	1			
7.	1	1	0			
8.	1	1	1			

V. Pertanyaan

1. Apa bedanya menggunakan transistor dan tanpa transistor?
2. Bagaimana cara kerja H Bridge mengatur arah gerak motor?
3. Bagaimana bentuk sinyal tegangan motor saat terhubung ke driver
4. Apa itu enable? Kenapa diperlukan?
5. Apa pengaruh penggunaan 1 motor dan 2 motor pada driver l293D?