

## LAB REPORT 2

### Pertemuan 1. Motor DC – Driver Motor

Nama : Lulu Anna Fajriandari

NIM : 20/459177/PA/19838


Tanggal : 06 September 2021

Asisten : Rizki Fajar Kurniawan


#### I. Transistor dan Motor DC

| No  | Load (%) | Voltage | Arus (mA) | Arah |
|-----|----------|---------|-----------|------|
| 1.  | 10       | 11.8    | 98.6      | CW   |
| 2.  | 20       | 11.7    | 198       | CW   |
| 3.  | 30       | 11.6    | 290       | CW   |
| 4.  | 40       | 11.5    | 384       | CW   |
| 5.  | 50       | 11.4    | 475       | CW   |
| 6.  | 60       | 11.3    | 564       | CW   |
| 7.  | 70       | 11.2    | 652       | CW   |
| 8.  | 80       | 11.1    | 738       | CW   |
| 9.  | 90       | 11.0    | 823       | CW   |
| 10. | 99       | 10.9    | 899       | CW   |


Grafik Tegangan (V) vs Arus (mA)

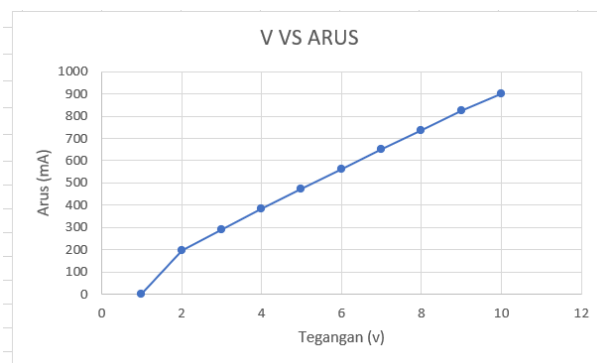

### Skematik

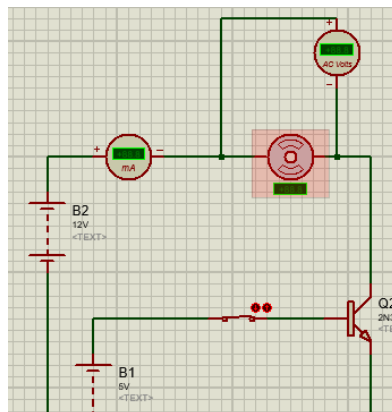

### Bentuk sinyal saat motor dinyalakan

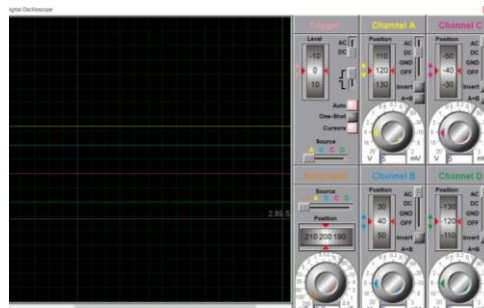


## II. Arah Gerak Motor

| No | L0 | L1 | Arah |
|----|----|----|------|
| 1. | 0  | 0  | -    |
| 2. | 0  | 1  | CCW  |
| 3. | 1  | 0  | CW   |
| 4. | 1  | 1  | -    |

| No  | Tegangan (V) | Arus (A) | Arah |
|-----|--------------|----------|------|
| 1.  | 7.36         | 0        | CCW  |
| 2.  | 7.17         | 0.06     | CCW  |
| 3.  | 6.98         | 0.12     | CCW  |
| 4.  | 6.79         | 0.17     | CCW  |
| 5.  | 6.60         | 0.22     | CCW  |
| 6.  | 6.40         | 0.27     | CCW  |
| 7.  | 6.15         | 0.31     | CCW  |
| 8.  | 5.84         | 0.34     | CCW  |
| 9.  | 5.57         | 0.37     | CCW  |
| 10. | 5.30         | 0.40     | CCW  |

Skematik

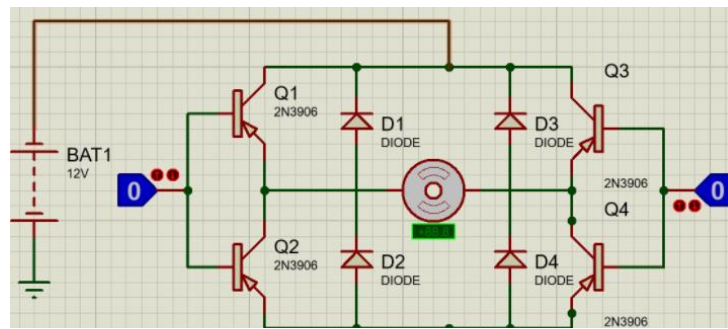

### III. Merangkai IC Driver Motor

| No | E1 | I1 | I2 | O1 | O2 | Arah |
|----|----|----|----|----|----|------|
| 1. | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | Diam |
| 2. | 0  | 0  | 1  | 0  | 0  | Diam |
| 3. | 0  | 1  | 0  | 0  | 0  | diam |
| 4. | 0  | 1  | 1  | 0  | 0  | Diam |
| 5. | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | Diam |
| 6. | 1  | 0  | 1  | 0  | 1  | CCW  |
| 7. | 1  | 1  | 0  | 1  | 0  | CW   |
| 8. | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | Diam |

| No  | Load (%) | Tegangan (V) | Arus (mA) | Arah |
|-----|----------|--------------|-----------|------|
| 1.  | 10       | 11.8         | 10.3      |      |
| 2.  | 20       | 11.6         | 19.7      |      |
| 3.  | 30       | 11.4         | 28.4      |      |
| 4.  | 40       | 11.2         | 37.5      |      |
| 5.  | 50       | 11.0         | 46.3      |      |
| 6.  | 60       | 10.8         | 54.2      |      |
| 7.  | 70       | 10.6         | 62.2      |      |
| 8.  | 80       | 10.5         | 70.8      |      |
| 9.  | 90       | 10.3         | 77.4      |      |
| 10. | 100      | 10.2         | 85.3      |      |

Bentuk Sinyal saat Motor dinyalakan

Bentuk sinyal sat diberi hambatan

#### IV. Tugas

| No | E1 | I1 | I2 | O1 | O2 | Arah |
|----|----|----|----|----|----|------|
| 1. | 0  | 0  | 0  |    |    |      |
| 2. | 0  | 0  | 1  |    |    |      |
| 3. | 0  | 1  | 0  |    |    |      |
| 4. | 0  | 1  | 1  |    |    |      |
| 5. | 1  | 0  | 0  |    |    |      |
| 6. | 1  | 0  | 1  |    |    |      |
| 7. | 1  | 1  | 0  |    |    |      |
| 8. | 1  | 1  | 1  |    |    |      |

#### V. Pertanyaan

1. Apa bedanya menggunakan transistor dan tanpa transistor?
2. Bagaimana cara kerja H Bridge mengatur arah gerak motor?
3. Bagaimana bentuk sinyal tegangan motor saat terhubung ke driver
4. Apa itu enable? Kenapa diperlukan?
5. Apa pengaruh penggunaan 1 motor dan 2 motor pada driver l293D?